# ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN - ELECTRÓNICA ANALÓGICA

En algunas de estas actividades es necesario utilizar el programa emulador **Crocclip**, que puedes encontrar retrocediendo a la página de inicio y entrando en la de descarga de programas.

### Ejercicios del apartado 1 de los apuntes.

- 1. Da los valores numéricos de las resistencias que tienen los colores siguientes:
- a) verde, naranja, marrón, dorado
- b) marrón, azul, amarillo, plateado
- c) rojo, rojo, negro, plateado
- d) gris, negro, naranja, dorado
- e) marrón, marrón, marrón

#### Ejercicios de los apartados 2 al 10 de los apuntes.


2. Identifica estos componentes electrónicos y dibuja sus símbolos.



- 3. Monta estos circuitos en el Crocclip. En cada uno de ellos contesta a lo siguiente:
- a) ¿Qué componentes electrónicos están presentes?
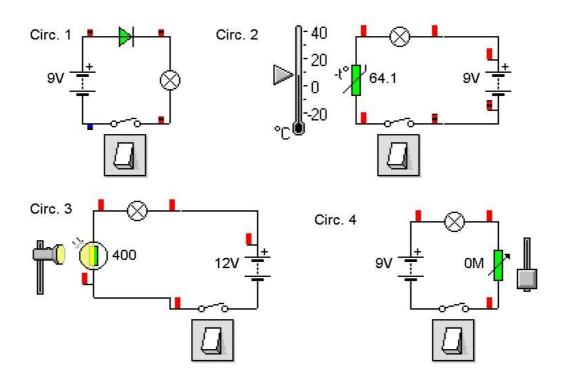
#### b) Al pulsar el interruptor, ¿la bombilla brillará o no? ¿Por qué?

Atención: En el circuito 2 el componente tiene un valor de 30 antes de empezar a modificar la temperatura.



- 4. Monta en el Crocclip los siguientes circuitos (todos llevan pila de 9 voltios):
- a) Un potenciómetro de valor máximo 300  $\Omega$  que regule el brillo de dos bombillas en serie.
- b) Un conmutador que envíe la corriente a veces hacia un motor y a veces hacia otro. Un LED de color rojo y otro de color verde avisan de qué motor está encendido. Para que los diodos no se destruyan por el exceso de corriente, coloca una resistencia de  $1000 \Omega$  al lado de la pila. Si no recuerdas lo que es un conmutador, puedes entrar en la web de 3° de ESO y verlo en el tema de electricidad.

- c) Un motor que se mueva a más o menos velocidad en función de la temperatura. Un diodo de color rojo nos indicará si la velocidad es alta o baja. Emplea un termistor de  $1000~\Omega$  como valor de referencia.
- d) Coloca una bombilla en el emisor de un transistor y regula su brillo por medio de una LDR en la base.

## Ejercicios del apartado 11 de los apuntes.

- 5. En el siguiente circuito coloca un amperímetro y un voltímetro que puedan medir el voltaje y la intensidad en la bombilla y da los valores de ambos:
- a) Cuando el potenciómetro está en su valor máximo de 1 k $\Omega$ .
- b) Cuando el potenciómetro está en su valor mínimo de 0  $\Omega$ .

